

# LAPORAN QUIZ 4

EL 2008 PENYELESAIAN MASALAH DENGAN C  
Fadia Hanifa Suwandoko / 18318029

## 1. Penurunan Persamaan


$R = 10k\Omega$   
 $V_s = 5V$   
 $C = 1\mu F$   
 $V_o$


Dengan Analisis Mesh:  $V_s = V_R + V_o$   
 $V_s = i(t) \cdot R + V_o$  ;  $i(t) = C \cdot \frac{dV_o(t)}{dt}$   
 $V_s = C \cdot R \cdot \frac{dV_o(t)}{dt} + V_o(t)$   
 $\frac{V_s}{CR} = \frac{dV_o(t)}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot V_o(t) \dots (1)$   
Definisi Turunan:  $\frac{dV_o(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{V_o(t) - V_o(t - \Delta t)}{\Delta t}$   
hilangkan limit dan  $\Delta t \approx dt$ .  
 $\frac{dV_o(t)}{dt} = \frac{V_o(t) - V_o(t - dt)}{dt} \dots (2)$   
Substitusi (2) ke (1):  $\frac{V_s}{CR} = \frac{V_o(t) - V_o(t - dt)}{dt} + \frac{1}{RC} V_o(t)$   
 $\left( \frac{1}{dt} + \frac{1}{RC} \right) V_o(t) = \frac{V_s}{RC} + \frac{V_o(t - dt)}{dt}$   
 $V_o(t) = \left( \frac{dt RC}{dt + RC} \right) \cdot \left( \frac{V_s}{RC} + \frac{V_o(t - dt)}{dt} \right)$

Scanned with CamScanner

FADIA HANIFA S.  
18318029

## 2. Flowchart

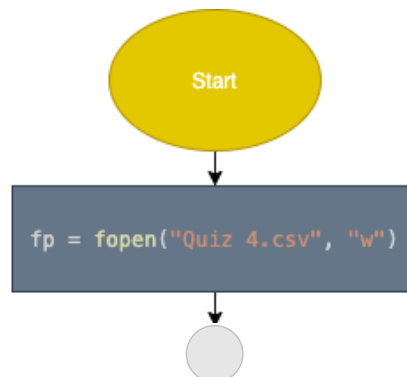

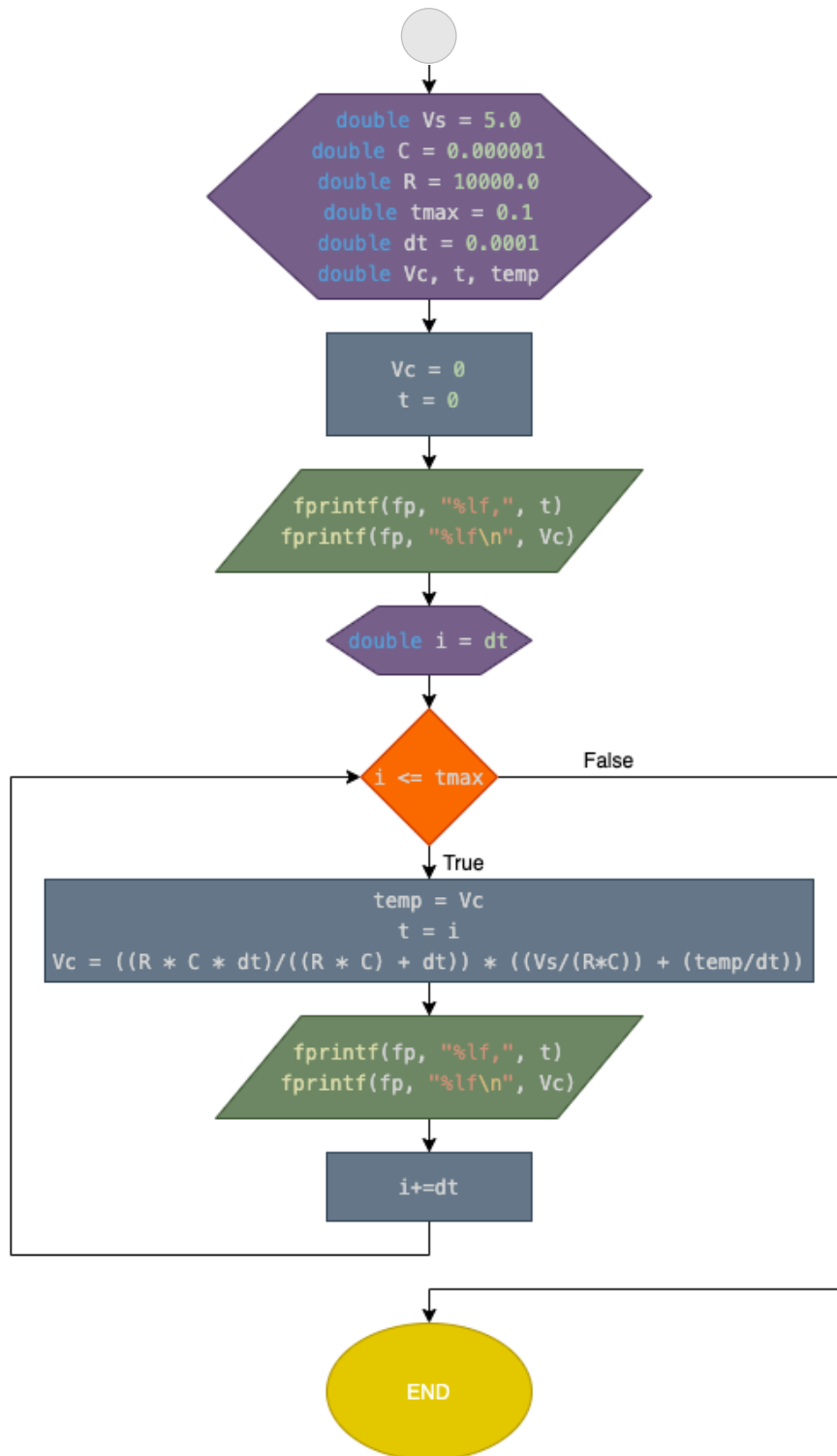

### 3. Kode

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // inisiasi file
    FILE *fp;
    fp = fopen("Quiz 4.csv", "w");           // open or create csv
    file

    // inisiasi variabel
    double Vs = 5.0;
    double C = 0.000001;
    double R = 10000.0;
    double tmax = 0.1;
    double dt = 0.0001;
    double Vc, t, temp;

    // Hitung Vc
    Vc = 0;                                // Vc awal diketahui 0
    t = 0;
    fprintf(fp, "%lf,", t);                 // input data ke file external
    fprintf(fp, "%lf\n", Vc);
    for(double i = dt; i <= tmax; i += dt) { //looping dari t=dt sampai t=tmax
        temp = Vc;                         // menyimpan data Vc(t-dt)
        t = i;                             // menyimpan data t
        Vc = ((R*C*dt)/((R*C)+dt))*((Vs/(R*C))+(temp/dt)); // perhitungan Vc
        fprintf(fp, "%lf,", t);             // input data ke file
        fprintf(fp, "%lf\n", Vc);
    }
    fclose(fp);                             // menutup file
    return(0);
}
```

### 4. Grafik Hasil

