

LAPORAN KUIS 4 PMC

Tiffany Saulina Nababan

1328070

1. Penurunan Rumus

Penurunan Rumus Tegangan Kapasitor

$$I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$\frac{V_i - V_o}{R} = C \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

$$\frac{V_i - V_o}{RC} = \frac{V_o(t) - V_o(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{V_i}{RC} - \frac{V_o}{RC} = \frac{V_o(t)}{\Delta t} - \frac{V_o(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{V_o(t)}{\Delta t} + \frac{V_o}{RC} = \frac{V_o(t - \Delta t)}{\Delta t} + \frac{V_i}{RC}$$


$$\frac{V_o(R + \Delta t)}{\cancel{RC\Delta t}} = \frac{V_o(t - \Delta t) \cdot \cancel{RC} + V_i \cdot \Delta t}{\Delta t \cdot \cancel{RC}}$$

$$V_o = \frac{V_o(t - \Delta t) \cdot RC + V_i \cdot \Delta t}{RC + \Delta t}$$


Tiffany S.M
13218070

2. Flowchart

FLOWCHART: main()

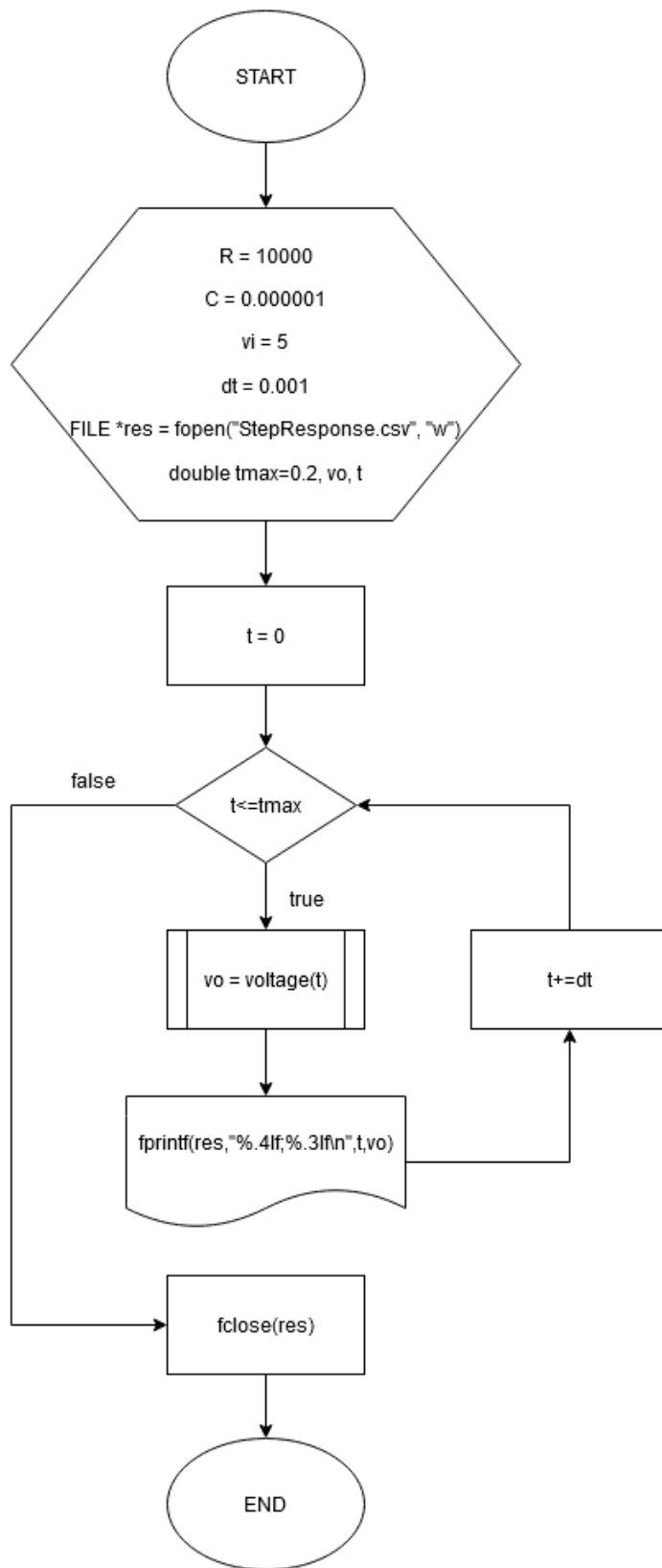

FLOWCHART: voltage(waktu)

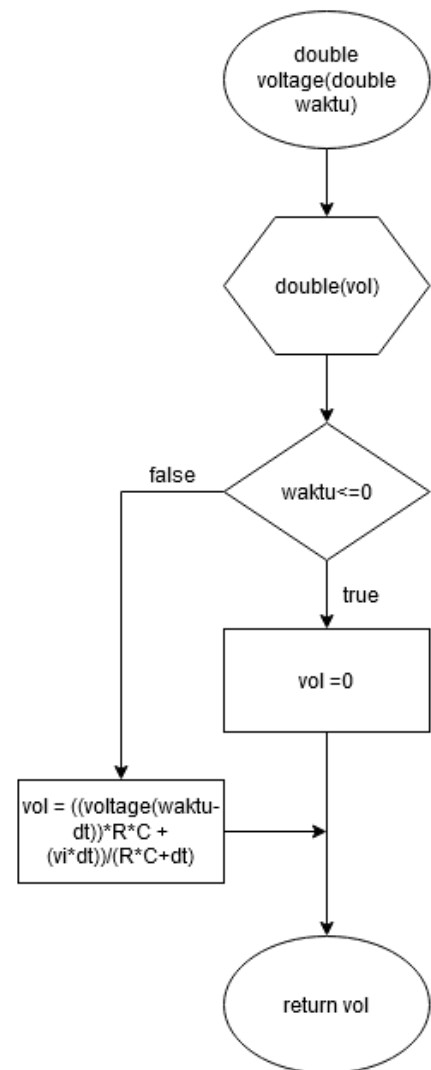

3. Chart

