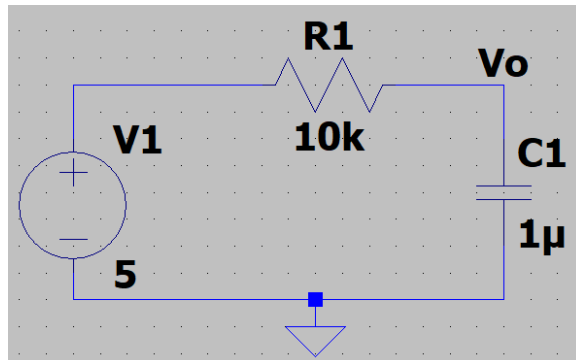


Laporan Kuis 4

Pemecahan Masalah dengan C

1. Penurunan Rumus



Dengan menggunakan analisis nodal pada V_o , diperoleh:

$$C \frac{dV_o}{dt} = \frac{V_i - V_o}{R}$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = \frac{V_i - V_o}{RC}$$

$$\frac{V_o - (V_o(t - \Delta t))}{\Delta t} = \frac{V_i - V_o}{RC}$$

$$(V_o - (V_o(t - \Delta t))) RC = (V_i - V_o) \Delta t$$


$$V_o RC - (V_o(t - \Delta t) RC) = V_i \Delta t - V_o \Delta t$$

$$V_o RC + V_o \Delta t = V_i \Delta t + (V_o(t - \Delta t) RC)$$

$$V_o(RC + \Delta t) = V_i \Delta t + (V_o(t - \Delta t) RC)$$

$$V_o = \frac{V_i \Delta t + (V_o(t - \Delta t) RC)}{RC + \Delta t}$$

2. Grafik

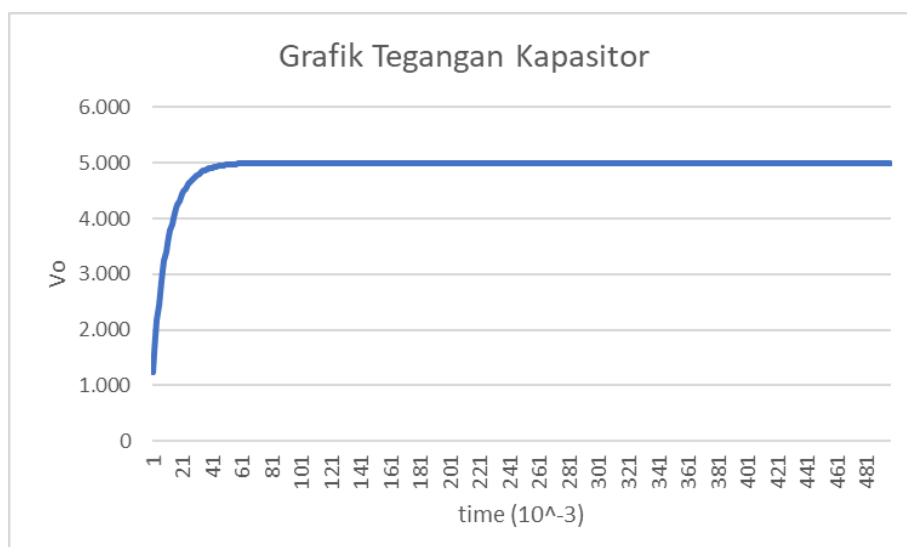

3. Flowchart

