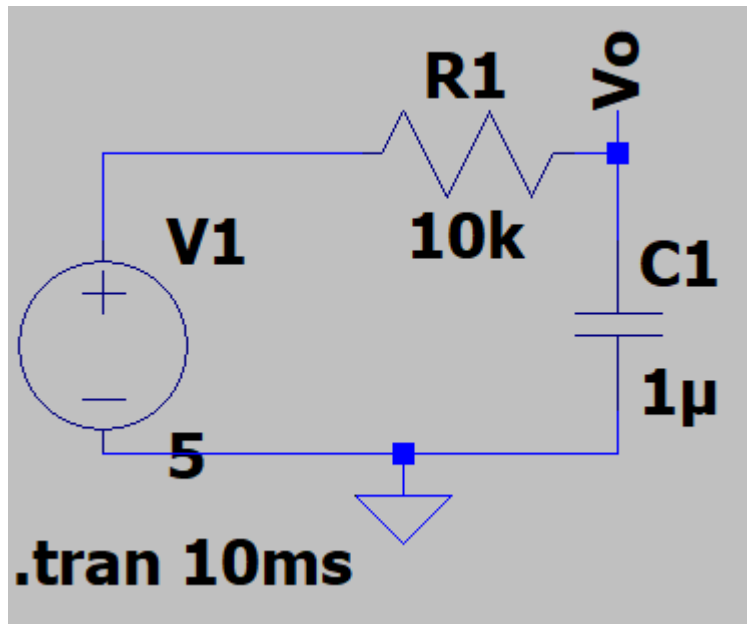


Laporan PMC Quiz 4

David Fauzi

13218043

1. Penurunan Rumus



$$-V_1 + V_r + V_o = 0$$

$$V_R = IR$$

$$-V_1 + CR \frac{dV_o}{dt} + V_o = 0$$


Dapat didekati dengan

$$V_o(t) = V_1 - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} CR \frac{V_o(t) - V_o(t-1)}{\Delta t}$$

Untuk mendapat fungsi keluaran $V_o(t)$ dengan input $V_o(t-1)$,

$$V_o(t) \left(1 + \frac{CR}{\Delta t} \right) = V_1 + CR \frac{V_o(t-1)}{\Delta t}$$
$$V_o(t) = \frac{V_1 + CR \frac{V_o(t-1)}{\Delta t}}{\left(1 + \frac{CR}{\Delta t} \right)}$$

2. Flowchart

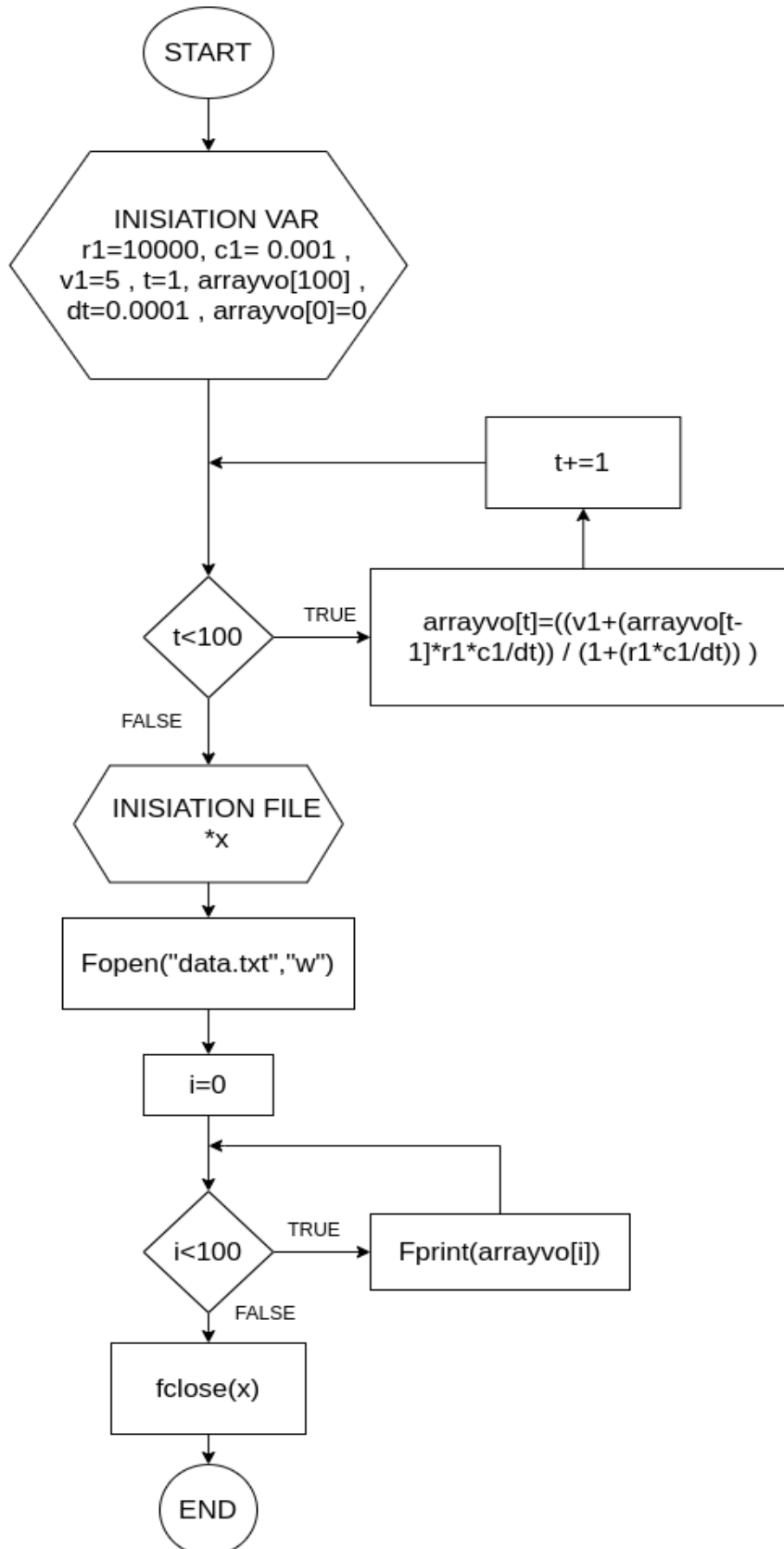

3. Grafik

